

Comparatoarele sunt circuite care indică, prin tensiunea de ieșire, situația relativă a două tensiuni aplicate la intrări (fig.3.74). Este vorba aici de un comparator pentru tensiuni cu același semn. De obicei una din tensiuni este variabilă iar cealaltă este fixă, reprezentând cu aproximație „pragul comparatorului”. Când tensiunea variabilă este  $U_1$  comparatorul este „inversor”, iar când tensiunea variabilă este  $U_2$  comparatorul este „neinversor”.

Caracteristica de transfer a acestor comparatoare este prezentată în fig.3.75a (pentru inversor) și b (pentru neinversor).

 


Fig. 3.74. Comparator simplu cu AO

Pentru situația  $U_1 < U_2$  rezultă la ieșire  $U_e = U_{emp}$  nivelul logic superior (pozitiv), iar pentru  $U_1 > U_2$  rezultă  $U_e = U_{emn}$  – nivelul logic inferior (negativ de obicei, dacă se alimentează AO cu două surse). Se folosește comparator inversor dacă se dorește bascularea ieșirii de la nivel superior spre inferior, atunci când tensiunea de intrare crescătoare depășește tensiunea fixă și comparator neinversor în caz contrar.

Dacă însă tensiunile  $U_1$  și  $U_2$  (sau una dintre ele) conțin zgomote, când tensiunea variabilă ajunge în dreptul zonei de indecizie apare fenomenul de „vibrație” (oscilație) a tensiunii de la ieșirea comparatorului (fig.3.76) care înseamnă schimbarea de câteva ori, consecutiv, a deciziei logice – deci comenzi false (uneori supărătoare) pentru circuitele și dispozitivele conectate la ieșire. Acesta este dezavantajul major al comparatorului simplu din fig.3.73; tensiunile ce se compară trebuie să fie foarte

 


Fig. 3.75. Caracteristicile de transfer pentru comparatorul simplu inversor (a) și neinversor (b)

„curate” pentru evitarea „vibrațiilor”.

### Comparatoare cu reacție pozitivă („cu histerezis”)

Pentru eliminarea fenomenului de „vibrație” a tensiunii de ieșire a comparatorului, când tensiunile  $U_1$  și  $U_2$  (sau una dintre ele) conțin zgomote, se utilizează o reacție pozitivă (fig.3.79). Prin aceasta apare în caracteristica de transfer un „histerezis” (fig.3.80), care este mult mai lat decât zona de indecizie de la comparatorul fără reacție. Aceasta conduce la o eroare de comparare sensibil mai mare, dar în schimb decizia logică este fermă.


 


Fig. 3.79. Comparator cu reacție pozitivă

 

Și în acest caz întâlnim comparator „inversor” și „neinversor”, după intrarea la care este aplicată tensiunea variabilă.

### a) Comparatorul inversor

Acest comparator se folosește atunci când se dorește bascularea ieșirii de la nivel superior spre inferior, dacă tensiunea de intrare crescătoare depășește tensiunea fixă. Caracteristica de transfer a acestui comparator este prezentată în fig.3.80.

Pentru explicarea funcționării comparatorului se consideră inițial că  $U_1 < 0$  și de valoare absolută mare (punctul A de pe caracteristica de transfer), iar  $U_2 > 0$ . Atunci  $U_2 \gg U_1$  și la ieșire se obține nivelul  $U_{emp}$ . Pe divizorul  $R_r - R_2$  rezultă la intrarea + o tensiune, notată cu  $U_1'$ , care îndeplinește inegalitatea  $U_1' > U_2$ . Dacă

tensiunea  $U_1$  crește

 


Fig. 3.80. Caracteristica de transfer a

comparatorului inversor

și atinge valoarea  $U_1'$  (punctul B pe caracteristică) intervine bascularea comparatorului care are loc din cauza situației tensiunilor existente direct la intrările + și – . Datorită reacției pozitive realizată prin  $R_r$ , bascularea se accelerează pentru că diferența dintre tensiunile de la intrările + și – se mărește rapid prin scăderea tensiunii  $U_e$  începând din punctul B. Astfel, trecerea la nivelul  $U_{emn}$  are loc pentru o variație foarte mică a tensiunii  $U_1$  și în caracteristica de transfer apare o ramură practic verticală.

Creșterea în continuare a tensiunii variabile  $U_1$  conduce la atingerea unui punct C pe caracteristică. Acum, pe divizorul  $R_r - R_2$  apare la intrarea + o tensiune notată cu  $U_1''$  și de valoare  $U_1'' < U_2$  (fig.3.80). Dacă în continuare  $U_1$  scade, bascularea spre nivelul logic superior începe la atingerea valorii  $U_1''$  - punctul D - și are loc la fel de brusc ca și prima basculare, datorită accentuării diferenței tensiunilor de la intrări prin reacție pozitivă. Nivelurile  $U_1'$  și  $U_1''$ , la care apar basculările se numesc „**pragurile**” comparatorului. Ele se pot calcula ținând cont de cele două situații ale tensiunilor pe divizorul  $R_r - R_2$  (fig.3.81) la momentul începerii basculării.

**Eroarea de comparare** în acest caz este determinată în primul rând de distanțele dintre praguri și tensiunea fixă  $U_2$  și se consideră cea mai mare dintre cele două distanțe.

(dacă acestea nu sunt egale între ele). **Lățimea zonei de histerezis** este stabilită de utilizator, întrucât ea trebuie să depășească amplitudinea vârf-la-vârf a zgomotelor însumate ale tensiunilor ce compară,  $U_1$  și  $U_2$ , (fig.3.82). În acest fel nu mai apar “vibrațiile” ieșirii comparatorului. În concluzie, se adoptă:

$$\Delta U_H > 1,2 \cdot \sum U_{zg.v.v.}$$

pentru a avea siguranța că la traversarea zonei de histerezis nici un vârf negativ al zgomotelor însumate nu va duce la coborârea tensiunii  $U_1$  după momentul  $t_1$  până sub pragul  $U_1''$ . Bascularea va fi fermă și are loc în momentul  $t_1$  al atingerii pentru prima dată a pragului  $U_1'$  dacă  $\Delta U_H$  este bine adoptată. Desigur, în prealabil se va face tot posibilul ca zgomotele suprapuse peste cele două tensiuni să fie cât mai reduse, spre a se putea lucra cu  $\Delta U_H$  mic.

 


Fig. 3.82. Comportarea comparatorului cu histerezis de tip inversor

# **CIRCUITE INTEGRATE DIGITALE**

## **Anul II**

## 1. Prezentări funcționarea unui decodificator pe post de demultiplexor

Utilizarea DCD 74HC(T)138 pe post de DMUX se poate face în următoarele moduri:

- dacă intrarea de date ( $D_i$ ) este o intrare de validare activă pe „0” ( $G_{2A}$  sau  $G_{2B}$ ) și codul de selecție este  $A = „1”, B = „1”,$  și  $C = „0”,$  datele prezente la intrarea de date se vor regăsi la ieșirea  $Y_3$ . Pentru  $D_i = „0”,$  circuitul este validat corect și ieșirea selectată este  $Y_3 = „0”$  (figura 1). Pentru  $D_i = „1”,$  circuitul nu este validat și ieșirea selectată este  $Y_3 = „1”$  (figura 2). Astfel datele prezente la intrarea de date se regăsesc nemodificate la ieșirea selectată.

- dacă intrarea de date ( $D_i$ ) este o intrare de validare activă pe „1” ( $G_1$ ) și codul de selecție este  $A = „0”, B = „1”,$  și  $C = „1”,$  datele prezente la intrarea de date se vor regăsi la ieșirea  $Y_6$ . Pentru  $D_i = „1”,$  circuitul este validat corect și ieșirea selectată este  $Y_6 = „0”$  (figura 3). Pentru  $D_i = „0”,$  circuitul nu este validat și ieșirea selectată este  $Y_6 = „1”$  (figura 4). Astfel datele prezente la intrarea de date se regăsesc negate la ieșirea selectată.

 


Figura 1;

Figura 2;

Figura 3;

Figura 4.

**Concluzie:** Nu se fabrică DMUX. Pe post de DMUX se poate folosi orice DCD care are o intrare de validare. Dacă aceasta este activă pe „0” se obține un DMUX neinversor iar dacă este activă pe „1” se obține un DMUX inversor.

**2. Desenați reprezentarea simbolică a unui bistabil de tip D care comută pe frontul crescător al impulsului de tact, tabelului lui de funcționare și formele de undă aferente**

Unul dintre cele mai simple bistabile care se produce sub formă integrată este bistabilul de tip D, activ pe frontul crescător al impulsului de tact aplicat la intrarea CK (figura 5).

 


Figura 5. Bistabilul D care comută pe frontul crescător al tactului.

Informația aflată la intrarea D este transferată la ieșirea Q pe frontul crescător al tactului (conform tabelului 1). Dacă semnalul CK este pe palier (durata cât are valoarea „1” sau „0”), semnalul aplicat la intrarea D nu influențează ieșirea.

Tabelul 1

D	Q
0	0
1	1


Pe lângă intrarea D, circuitul poate avea și două intrări asincrone prioritare /S și /R. Funcționarea se bazează pe tabelul 2 cu observația că dacă ambele intrări prioritare sunt inactive circuitul funcționează sincron conform tabelului 1.

Tabelul 2

/S	/R	Q	/Q
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1		
0	0	1	1



Funcționare sincronă conform tabelului 1

Stare interzisă

 

  **3. Desenați reprezentarea simbolică a unui bistabil de tip T care comută pe frontul descrescător al impulsului de tact, tabelului lui de funcționare și formele de undă aferente**

Bistabilul T se obține numai din CBB JK-MS prin conectarea împreună a intrărilor J și K (CBB JK-MS este forțat să funcționeze doar în situațiile  $J = K = „0”$  și  $J = K = „1”$ ).




$T_n$	$Q_{n+1}$
0	$Q_n$
1	$\overline{Q_n}$

Tabelul de funcționare:

Obs:

Dacă T este permanent „1”,  $Q_{n+1} = \overline{Q_n}$ ,

 bistabilul basculează la fiecare impuls de tact.




**4. Descrieți modalitățile de realizare a conversiei serie-paralel,**

respectiv paralel-serie a datelor

**Conversia serie-paralel** necesită utilizarea unui registru SIPO; ea se face în  $n$  tacte corespunzătoare celor  $n$  biți ai cuvântului binar.


Funcționare:

 

Se șterge conținutul registrului punând intrarea /CLR la „0” (cu toate că principial nu este necesară inițializarea conținutului registrului, deoarece el se va suprascrie oricum după  $n$  impulsuri de tact).

Considerând un registru SIPO de 8 biți, secvența de înscriere a informației este  $D_7, D_6, \dots, D_0$  – fiind necesare 8 impulsuri de tact pentru ca bitul  $D_7$  (cel mai semnificativ) să ajungă la ieșire pe poziția corectă –  $Q_7$ . În acest moment cuvântul este înscris în totalitate în registru și poate fi citit paralel.

 Ritmul în care sunt aduși biții la intrarea serială SIN trebuie să fie corelat cu secvența de aplicare a impulsurilor de tact. Registrul comută pe frontul crescător al tactului (chiar dacă bistabilele comută pe frontul descrescător). Secvența care se convertește este 10101101.






**Obs.:** Fiecare ieșire  $Q_i$  poate fi folosită ca ieșire serială (circuitul se poate folosi ca SISO1, ... SISO8).

**Conversia paralel-serie** necesită utilizarea unui registru PISO. Conversia se face în  $n$  tacte corespunzătoare celor  $n$  biți ai cuvântului binar.

 Pentru înscrierea paralelă a datelor  $D_{17}, \dots, D_{10}$  se pune intrarea SH//LD = „0” și se aplică un impuls de tact (înscrierea propriu-zisă se face pe frontul crescător al semnalului de tact). Pentru citirea serială a datelor (a cuvântului de  $n$  biți) se pune intrarea SH//LD = „1” și se aplică  $n-1$  impulsuri de tact.



Întreaga operație de conversie necesită  $n$  perioade de tact, prima fiind destinată pentru încărcarea paralelă, iar restul pentru citirea serială.

### 5. Descrieți, pe scurt, principalele de realizare a memoriilor temporare FIFO și LIFO

Memoriile temporare sunt organizate pe  $n$  cuvinte binare de câte  $b$  biți compuse din  $b$  registre de deplasare seriale SISO de câte  $n$  biți fiecare.


**Memoria FIFO** (First In First Out) se realizează cu ajutorul unor registre SISO care permit deplasarea într-un singur sens (spre dreapta).

Înscrierea cuvintelor binare de  $b$  biți în memorie se face în paralel pe cele  $b$  intrări seriale prin aplicarea a câte unui impuls de tact și deplasarea acestora spre dreapta.

Memorie este plină atunci când s-au înscris toate cele  $n$  cuvinte binare. După umplerea completă a memoriei, primul cuvânt *citit* (paralel pe cele  $b$  ieșiri seriale) este primul cuvânt înscris în memorie.

În procesul de citire, informația se deplasează în continuare spre dreapta cu fiecare impuls de tact aplicat. Prin citire, informația se pierde!

 Acest tip de memorie poate fi utilizat la gestionarea adreselor altor memorii pe durata întreruperilor unui sistem cu microprocesor.



**Memoria temporară LIFO** (Last In First Out) necesită registre SISO care pot deplasa informația în ambele sensuri (o intrare  $R/\bar{L}$  - Right//Left - specifică sensul deplasării).

Înscriserea cuvintelor se face ca la memoria FIFO, prin deplasarea spre dreapta a datelor ( $R/\bar{L} = 1$ ) iar citirea se face prin deplasarea acestora spre stânga ( $R/\bar{L} = 0$ ).



Astfel ultimul cuvânt înscris va fi primul citit.

Memoria LIFO se utilizează ca memorie stivă în sistemele cu microprocesoare.

**6. Desenați schema unui numărător asincron binar, pe 4 biți, explicați funcționarea sa,**

  **și trasați formele de undă aferente**

Un numărător asincron binar, pe 4 biți, este format din 4 bistabile de tip T (provenite din JK-MS) cu T permanent pe „1”. Impulsurile de tact se aplică doar primului bistabil. Următoarele bistabile au ca semnal de tact ieșirea Q a bistabilului anterior (MR – Master Reset este o denumire sinonimă cu R - Reset sau CLR).



**Obs:**

1). Numărătorul numără în sens crescător (direct) adică cu fiecare impuls de CK aplicat, valoarea numărătorului crește cu o unitate.

2). Numărătorul este modulo 16 (are 4 bistabile), al 16-lea impuls de tact încheie ciclul, el aducând numărătorul pe zero. Cel de-al 17-lea tact global este primul impuls de tact din cel de-al doilea ciclu.

3). La un moment dat, codul binar obținut citind ieșirile corespunde cu numărul de impulsuri de tact aplicate în ciclul respectiv (citind ieșirile după 11 tacte rezultă  $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1011$  care corespunde cu numărul 11 codat binar). Aceasta este practic funcția de **numărare**.

4). Bistabilele funcționează ca **divizoare de frecvență cu 2**. Ieșirea  $Q_0$  divizează cu 2 frecvența tactului,  $Q_1$  divizează cu 2 frecvența semnalului  $Q_0$  și cu 4 frecvența tactului, etc.

5). Pentru extinderea capacității de numărare se pot conecta mai multe numărătoare în cascadă prin conectarea ieșirii  $Q_3$  la intrarea de tact a următorului numărător.

**7. Desenați schema unui numărător sincron binar, pe 4 biți, explicați funcționarea sa, și trasați formele de undă aferente**

Numărătoare sincrone sunt numărătoare la care impulsul de tact se aplică simultan tuturor bistabilelor (de tip T) permițând, astfel funcționarea la frecvențe de tact mult mai mari (tipic 35MHz).

În cadrul unui ciclu de numărare, la trecerea dintr-o stare în alta, unele bistabile trebuie să comute, altele nu. Înseamnă că numărătoarele trebuie realizate cu bistabile de tip T care au intrarea T accesibilă pentru a permite ca, înaintea aplicării următorului impuls de tact, intrarea T a bistabilului ce trebuie să comute să fie conectată la „1” iar intrarea T a bistabilului ce nu trebuie să comute să fie conectată la „0”.

Apare, astfel, necesitatea utilizării unor circuite logice pentru generarea valorilor T ce corespund celor  $n$  bistabile folosite pentru ca funcționarea numărătorului să decurgă în conformitate cu *tabelul de funcționare* dorit.

Nr. tacte	$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$
initializare	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1
16 (0)	0	0	0	0

Din tabel se deduc următoarele:

- bistabilul  $Q_0$  trebuie să basculeze la fiecare impuls de tact, deci  $T_0 = 1$  ;
- bistabilul  $Q_1$  basculează numai dacă înaintea aplicării tactului  $Q_0 = 1$  deci  $T_1 = Q_0$  ;
- bistabilul  $Q_2$  basculează numai dacă înaintea aplicării tactului  $Q_0$  și  $Q_1$  sunt pe „1” adică:  $T_2 = Q_0 \cdot Q_1 = Q_1 \cdot T_1$  .


- bistabilul  $Q_3$  basculează numai dacă înaintea aplicării impulsului de tact  $Q_0, Q_1$  și  $Q_2$  sunt pe „1”  
deci  $T_3 = Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2 = Q_2 \cdot T_2$ .
- în general se poate scrie:  $T_{n-1} = Q_0 \cdot Q_1 \cdot \dots \cdot Q_{n-2} = T_{n-2} \cdot Q_{n-2}$ .

În funcție de modul de scriere al valorilor  $T$  se disting două **metode de generare** a acestora:

- **serială** – dacă valoarea curentă a lui  $T$  se obține din cea anterioară:

$$T_2 = T_1 \cdot Q_1 \quad \text{și} \quad T_3 = T_2 \cdot Q_2.$$

 Schema numărătorului sincron obținut prin metoda serială:



Durata minimă a impulsului de tact este:

$$T_{CLK \min} = t_{PCLK \rightarrow Q} + (n - 2)t_{PSI} + \Delta t.$$


**Dezavantaj:** -  $t_p$  mai mare decât în cazul generării paralele a valorilor  $T$ .

**Avantaj:** - se utilizează numai porți ȘI cu două intrări.

- **paralelă** – dacă valorile lui  $T$  se obțin direct din valorile lui  $Q$ :

$$T_2 = Q_0 \cdot Q_1 \quad \text{și} \quad T_3 = Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2$$

 Schema numărătorului sincron obținut prin metoda paralelă:



În cazul generării *paralele* a valorilor  $T$  durata minimă a impulsurilor de tact este:

$$T_{CLK\min} = t_{PCLK \rightarrow Q} + t_{PSI} + \Delta t$$

Se observă că  $t_p$  este mai mic ceea ce conduce la o frecvență de tact mai ridicată. Din acest motiv aceasta este varianta preferată la realizarea numărătoarelor sincrone integrate.

Semnalul Carry (semnalul de transport) se generează din semnalele  $Q_0, Q_1, Q_2,$  și  $Q_3$ .  $Cy = Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3$  și se aplică intrării  $T$  a numărătorului (bistabilului) următor în cazul extinderii capacității de numărare (cascadarea numărătoarelor).

## 8. Prezențați, sumar, principalele metode de obținere

### a divizoarelor de frecvență programabile


Divizoarele de frecvență programabile sunt divizoare de frecvență la care raportul de divizare se poate modifica de la un ciclu de divizare la următorul.

#### Varianta 1 – cu numărare în sens invers și încărcare paralelă.

Este cea mai utilizată metodă de obținere a unui divizor programabil. Se bazează pe utilizarea unui numărător reversibil cu posibilitatea de a fi încărcat paralel. Numărul cu care se realizează divizarea ( $k$ ) se aduce la intrările paralele și se încarcă în numărător prin activarea liniei  $/LD$ . Numărătorul este decrementat cu frecvența  $f_{CLK}$  aplicată la intrarea Count Down ( $Dn$ ) până când el ajunge în starea 0000. În acel moment ieșirea Borrow ( $/Bo$ ) trece pe „0”, activează intrarea  $/LD$ , și inițiază o nouă încărcare a numărătorului cu numărul  $k$ .


Deoarece bistabilele din componența numărătorului nu au același timp de încărcare și, astfel apare riscul unei încărcări incomplete, este necesar intercalarea unui bistabil SR de memorare a impulsului de încărcare (la fel ca la numărătoarele modulo  $p$ ).

 Astfel, la ieșirea  $/Q$  a acestuia se obține semnalul  $f_{CLK}/k$ .


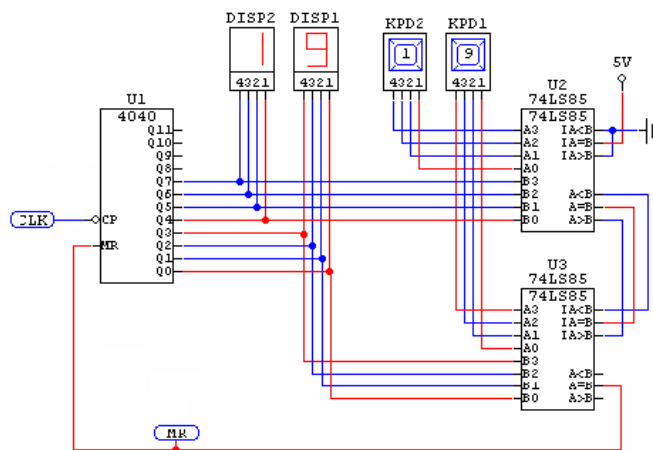
### Varianta 2 – cu numărare în sens direct și comparator.

Metoda utilizează un numărător asincron (4040) și două comparatoare pe 4 biți (74LS85) care specifică raportul de divizare k. Numărătorul numără în sens direct, de la 0 până la valoarea k prestabilită de comutatoarele [KPD1 și KPD2]. În acel moment comparatoarele sesizează egalitatea și activează semnalul de ștergere /MR. Schema prezentată este pe 8 biți.



Pentru obținerea unui divizor de frecvență pe 12 biți sunt necesare un numărător și un comparator pe 12 biți.


Schema prezentată este una care funcționează foarte bine în regim de simulare digitală, dar nu în realitate deoarece folosește circuite CMOS și TTL LS în același montaj. Pentru a rezolva acest neajuns, cel mai bine este să se folosească variantele HC sau HCT ale circuitelor prezentate: 74HCT4040 și 74HCT85, caz în care schema nu va mai prezenta nici un neajuns.

### Varianta 3 – combinată, cu posibilitatea numărării în ambele sensuri.

Este cea mai versatilă metodă. Se bazează pe folosirea numărătoarelor 4029 la care intrarea de încărcare este comandată de o poartă SAU-NU cu un număr de intrări egal cu numărul de circuite 4029 utilizate.

Circuitul oferă:

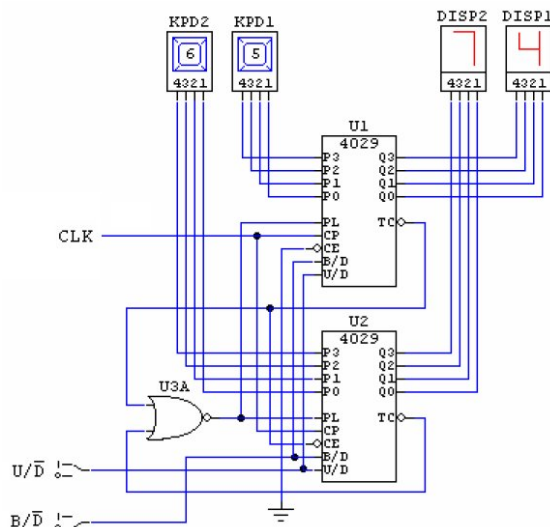- numărare în sens crescător, de la numărul prestabilit k la 255 (dacă  $U/\overline{D} = 1$ );
- numărare în sens descrescător, de la p la 0 (dacă  $U/\overline{D} = 0$ );
- numărare binară (dacă  $B/\overline{D} = 1$ );
- numărare zecimală (dacă  $B/\overline{D} = 0$ ).



## 9. Enumerați principalele avantaje și dezavantaje ale memoriilor SRAM

### în comparație cu memoriile DRAM

Memoriile RAM se clasifică în:

- RAM statice (**SRAM** – Static Random Access Memory) la care celula elementară de memorare este un latch D realizat în tehnologie bipolară sau unipolară;
- RAM dinamice (**DRAM** – Dynamic Random Access Memory) - celula elementară este o capacitate; sunt realizate numai în tehnologie unipolară NMOS sau CMOS.

Memoria SRAM *păstrează datele* pentru o perioadă de timp *nelimitată*, până în momentul în care ea este rescrisă. În schimb, memoria DRAM necesită *rescrierea permanentă*, la câteva fracțiuni de secundă, altfel informațiile fiind pierdute.

Avantajele memoriei SRAM: utilitatea crescută datorită modului de funcționare și viteza foarte mare (raportul de timp de acces SRAM/DRAM = 8-16).

Dezavantajele memoriei SRAM: densitatea de integrare mai redusă și prețul mult mai mare decât al memoriei DRAM (de obicei raportul de capacitate DRAM/SRAM = 4-8 iar raportul de cost SRAM/DRAM = 8-16).

**Aplicațiile** de bază ale memoriilor RAM se regăsesc la PC-urile. Memoria SRAM este folosită cel mai adesea ca memorie intermediară/cache, pe când DRAM-ul este utilizat ca memorie principală a oricărui sistem.

## 10. Explicați, pe scurt, funcționarea unei memorii DRAM


(citire, scriere, reîmprospătare)

### **Citirea informației memorate într-o memorie DRAM**

La liniile de adresă se aduce adresa de linie  $A_0...A_7$ . După ce aceasta s-a stabilizat se activează linia  $\overline{RAS}$  pentru încărcarea adresei de linie în registrul din circuitul de comandă. În continuare adresa se decodifică, se selectează linia și conținutul tuturor celulelor de memorare aferente liniei se scrie în registrul de linii.

Apoi se aduce la intrare adresa de coloane  $A_8...A_{15}$ . După ce aceasta s-a stabilizat se activează semnalul  $\overline{CAS}$ . Pe frontul descrescător al  $\overline{CAS}$  se investighează linia  $\overline{WE}$ . Aceasta trebuie să fie pe „1” deoarece se execută o operație de citire. Tot pe frontul descrescător al semnalului  $\overline{CAS}$  se memorează adresa coloanei  $A_8...A_{15}$  în registrul corespunzător din circuitul de comandă. Cu ajutorul lor și al MUX-ului, se selectează una dintre cele 256 de coloane ale liniei memorate în registrul de linii, și conținutul celulei selectate se transmite, prin buffer (aflat în stare normală), spre ieșire  $D_{out}$ .

 În continuare se dezactivează  $\overline{RAS}$ -ul (conținutul registrului de linii se reînscrie în matricea de memorare) apoi se dezactivează și  $\overline{CAS}$ -ul și linia  $D_{out}$  trece pe Z.



Citirea informației

Scrierea informației

### **Scrierea informației în memorie**

Furnizarea adresei locației de memorare în care urmează să se scrie informația se face la fel ca la operația de citire.

Deosebirile apar pe frontul descrescător al  $\overline{CAS}$  când în urma investigării se găsește linia  $\overline{WE}$  pe „0”. Acest fapt înseamnă că urmează o operație de scriere și, tot în acel moment datele care urmează a fi scrise trebuie să fie prezente pe linia  $D_{in}$ . În continuare se memorează adresa coloanei  $A_8...A_{15}$  în registrul corespunzător din circuitul de comandă. Cu ajutorul lor și al DMUX-ului, se selectează una dintre cele 256 de coloane ale liniei memorate în registrul de linii, și informația de pe  $D_{in}$  se memorează în această celulă.

În continuare se dezactivează  $\overline{RAS}$ -ul (conținutul registrului de linii se reînscrie în matricea de memorare) apoi se dezactivează și  $\overline{CAS}$ -ul.



### ***Reîmprospătarea informației memorate***

Se folosește un numărător pe 8 biți, cu funcționare continuă care generează adresele celor 256 de linii. Pe frontal descrescător al semnalului /RAS se selectează o linie ce corespunde adresei. Conținutul fiecărei celule ale acestei linii se înscrie în registru de linii. Pe frontul crescător al semnalului /RAS se reînscrie informația din registru de linii, regenerată în celulele corespunzătoare.

În continuare se trece la următoarea adresă și se reîmprospătează informațiile din celulele liniei următoare.

# **Sisteme de prelucrare numerică cu procesoare**

## **Anul II**

## 1. Structura generală a unui sistem de prelucrare numerică cu procesor (SPN)

[1], pag. 11

În acest capitol sunt prezentate principiile generale privind structura și funcționarea unui sistem de prelucrare numerică cu procesor (SPN).

Structura generală a unui SPN este prezentată în figura 1.1. Unitatea centrală de prelucrare (UCP), este cea mai importantă componentă a unui astfel de sistem. Principala funcție a UCP este de a executa un program reprezentat printr-o secvență de instrucțiuni. Programul este încărcat în prealabil în memorie, mai concret în memoria program. Execuția programului implică existența unor date care urmează să fie prelucrate. Acestea se găsesc fie în memoria de date, fie sunt preluate de la periferice. Execuția programului se concretizează prin generarea unor date care pot fi stocate în memoria de date sau pot comanda perifericele. Perifericele asigură schimbul de informații cu exteriorul. În cea mai simplă formă perifericele sunt reprezentate de porturile de intrare-ieșire (intrări-ieșiri numerice). Alte exemple de periferice sunt: convertoarele analog-numeric (intrări analogice), convertoarele numeric-analogice (ieșiri analogice), interfețele (porturile) seriale, temporizatoarele.

Un *procesor (microprocesor)*, care este specific calculatoarelor personale, conține doar UCP, relativ la figura 1.1. Acesta are o mare putere de calcul deoarece trebuie să execute mai multe aplicații în același timp. De aceea, memoria și perifericele sunt externe, fiind poziționate în interiorul carcasei calculatorului. Un *microcontroler*, la fel ca un *procesor de semnal*, conține toate cele 3 elemente componente din figura 1.1 integrate în aceeași capsulă. Aceste două dispozitive sunt folosite pentru aplicații dedicate. Diferența între cele două este că procesorul de semnal este optimizat din punct de vedere al instrucțiunilor pentru a face prelucrări de semnal (filtrări numerice sau transformări Fourier rapide) în timp ce un microcontroler are integrate o gamă mai largă de periferice, în special intrări-ieșiri numerice.

 


Fig. 1.1 Structura generală a unui SPN.

2. Să se precizeze funcțiile registrelor PC (Program Counter) și, respectiv, SR (Status Register) pentru un procesor.

[1], pag. 13, 15, 34-35.

Registrul PC (*Program Counter*) indică adresa din memorie a instrucțiunii care urmează să fie executată (adresa primului octet al instrucțiunii). Rezultă că după fiecare instrucțiune registrul PC își mărește conținutul cu numărul de octeți ai codului mașină ai instrucțiunii respective. Acest lucru este valabil când execuția programului este liniară, adică nu există ramificații în program. O ramificație înseamnă că următoarea instrucțiune executată nu este cea de la adresa care urmează după ultimul octet al instrucțiunii curente, ci una situată la o adresă mai mare sau mai mică. Există trei posibilități de ramificații: instrucțiunii de salt, apeluri de subrutine sau răspunsuri la cereri de întrerupere. În aceste situații, registrul PC va fi încărcat cu adresa instrucțiunii unde se va face saltul. Această adresă este cu un număr de unități mai mare sau mai mică decât conținutul registrului PC înainte de salt.

Registrul SR (*Status Register*) conține la majoritatea dispozitivelor biții indicatori care sunt modificați în urma execuției unei instrucțiuni aritmetice sau logice: C (*Carry*), V (*Overflow*), N (*Negative*), Z (*Zero*).

**Bitul indicator de transport C** (*Carry bit*). Acest bit este poziționat la nivel logic 1 dacă rezultatul unei operații aritmetice a produs un transport și este poziționat la nivel logic 0 dacă nu a avut loc un transport.

**Bitul indicator de depășire V** (*Overflow bit*). Acest bit se poziționează la nivel logic 1 dacă rezultatul unei operații aritmetice depășește domeniul de valori corespunzător reprezentării în cod complementul lui doi.

**Bitul indicator de semn N** (*Negative bit*). Acest bit se poziționează la nivel logic 1 dacă rezultatul unei operații este un număr negativ și la nivel logic 0 dacă rezultatul operației este un număr pozitiv.

**Bitul indicator de zero Z** (*Zero bit*). Acest bit se poziționează la nivel logic 1 în urma execuției unei instrucțiuni al cărei rezultat este zero și este poziționat la nivel logic 0 dacă rezultatul este diferit de zero.

De asemenea, registrul SR conține și bitul care permite validarea întreruperilor mascabile, notat de obicei GIE (*General Interrupt Enable*). În afară de acești biți, registrul SR mai poate conține și alți biți.

3. Să se precizeze funcția registrului SP (Stack Pointer) și a memoriei stivă pentru un procesor.

[1], pag. 14, 15.

Funcția registrului SP este în strânsă legătură cu registrul PC. Apelul unei subrutine sau răspunsul la o cerere de întrerupere înseamnă un salt la o adresă unde este plasată subrutina (subrutina de întrerupere).

Astfel, în figura 1.3 instrucțiunea  $CALL\ S_1$ , aflată la adresa  $ADR1$  apelează subrutina  $S_1$ , aflată la adresa  $AS_1$ . La încheierea subrutinei (instrucțiunea  $RET$ ) programul trebuie să se reîntoarcă la instrucțiunea care urmează după cea care a făcut apelul, adică instrucțiunea  $Instr. 1$ , aflată la adresa  $ADR1+n$  ( $n$  reprezintă numărul de octeți ai instrucțiunii  $CALLS_1$ ). Pentru a fi posibil acest lucru, registrul PC trebuie încărcat cu adresa  $ADR1+n$ . Această adresă a fost disponibilă în registrul PC după extragerea codului mașină al instrucțiunii  $CALL\ S_1$ , înainte de decodificarea și execuția acestei instrucțiuni. De aceea, execuția instrucțiunii  $CALL\ S_1$  înseamnă mai întâi salvarea registrului PC și abia apoi încărcarea lui cu adresa de salt ( $AS_1$ , în acest caz). Zona de memorie unde se realizează salvarea se numește *stivă*.

De obicei salvarea în stivă se face la adrese descrescătoare. În acest sens, registrul SP (*Stack Pointer*, indicator al vârfului stivei) este decrementat cu 1 pentru fiecare octet salvat în stivă. Conținutul acestui registru indică adresa ultimului octet salvat.

Se presupune că înainte de execuția instrucțiunii  $CALL\ S_1$  conținutul registrului SP era  $4000h$ . Deoarece fiecare adresă salvată în stivă conține 2 octeți, înseamnă că registrul SP a fost decrementat de 4 ori, adică conține valoarea  $3FFCh$ . La execuția instrucțiunii  $RET$  din subrutina  $S_2$ , registrul PC se încarcă cu conținutul stivei de la adresele SP și SP+1 (adică  $3FFCh$  și  $3FFDh$ ), iar registrul SP se incrementează cu 2 unități. La execuția instrucțiunii  $RET$  din subrutina  $S_1$  registrul PC se încarcă de asemenea cu conținutul stivei de la adresele SP și SP+1 ( $3FFEh$  și  $3FFFh$  în acest caz), după care registrul SP se incrementează din nou cu 2 unități. Rezultă că numerele existente în stivă se citesc în ordinea inversă celei în care au fost salvate, de unde denumirea de stivă sau memorie LIFO (*Last In First Out*).

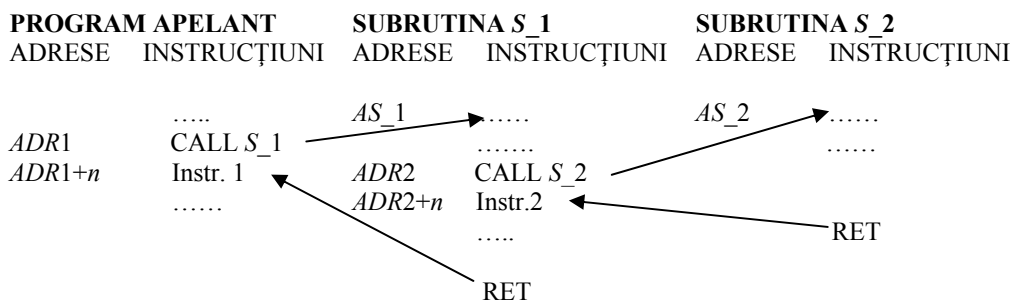


Fig. 1.3 Apelul unei subrutine.

#### 4. Funcționarea unui microcontroler la acceptarea unei cereri de întrerupere

[1], pag. 27.

În principiu, funcționarea unui microcontroler la acceptarea unei cereri de întrerupere se face conform figurii 1.13. Instrucțiunea în curs de execuție în momentul primirii cererii de întrerupere se află în PROGRAMUL PRINCIPAL la adresa  $ADR1$ . Ea este executată complet, după care se face automat saltul pentru execuția SUBRUTINEI DE ÎNTRERUPERE. După încheierea subrutinei de întrerupere, execuția programului continuă de la adresa  $ADR1+n$  ( $n$  reprezintă numărul de octeți ai instrucțiunii de la adresa  $ADR1$ ). Pentru a fi posibil acest lucru, adresa  $ADR1+n$ , care este conținută în registrul PC după extragerea instrucțiunii de la adresa  $ADR1$ , este automat salvată în stivă. Apoi, registrul PC este încărcat (tot automat!) cu adresa subrutinei de întrerupere (numită și *vector de întrerupere*, *interrupt vector*) corespunzătoare sursei  $i$ . Efect: începe execuția subrutinei de întrerupere. De remarcat că înaintea execuției subrutinei de întrerupere, o parte dintre registrele microcontrolerului, printre care registrul SR, sunt salvate în stivă. Execuția subrutinei de întrerupere se încheie cu o instrucțiune de tip RETI (*return from interrupt*) care implică refacerea registrelor salvate în stivă, inclusiv a registrului Program Counter, având ca efect continuarea execuției de la adresa  $ADR1+n$ .

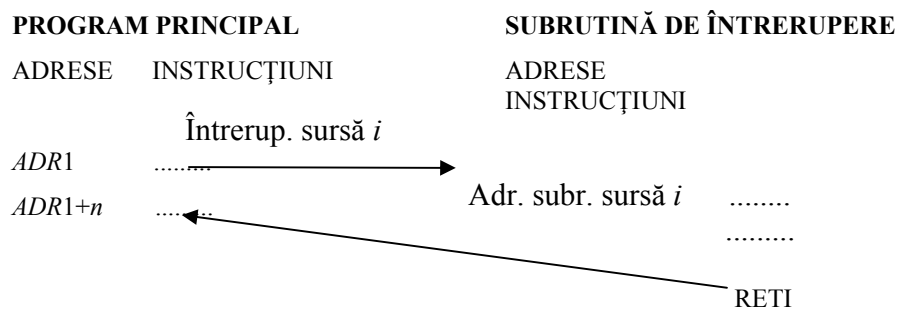


Fig. 1.13. Funcționarea unui microcontroler la acceptarea unei cereri de întrerupere.

#### 5. Să se prezinte principal funcțiile de ieșire și de intrare ale unui pin al unui microcontroler (Digital I/O).

[1] pag. 16,17.

În figura 1.6 se prezintă principal funcțiile de ieșire și de intrare ale unui pin.

Astfel, pentru un pin având funcția de ieșire, informația binară (un bit cu valoarea 0 sau 1 logic) este transmisă din microcontroler la pin, regăsindu-se sub forma unei tensiuni (0 logic-0V, 1 logic-tensiunea de alimentare pozitivă  $+V_{cc}$ ). Tensiunea respectivă poate fi măsurată cu un voltmetru.

Pentru un pin având funcția de intrare, informația binară aplicată la pin sub forma unei tensiuni de la o sursă (0 logic-0V sau masă, 1 logic-tensiunea de alimentare pozitivă +V<sub>cc</sub>) este transmisă în microcontroler, regăsindu-se în valoarea unui bit (0 sau 1 logic).

Rezumând, cele două operații pot fi prezentate sintetic astfel:

**Ieșire:** bit (scris prin program) → tensiune la pin (măsurată cu un voltmetru).

**Intrare:** tensiune la pin (aplicată de la o sursă) → bit (citit prin program).

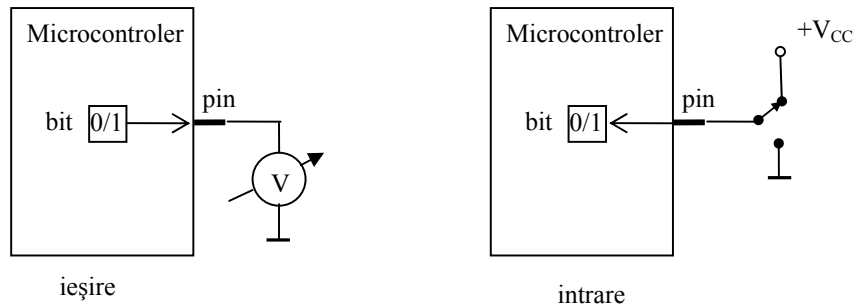


Fig. 1.6 Funcțiile de ieșire și, respectiv, de intrare ale unui pin.

6. Care este rolul magistralei de adrese (MA) într-un sistem de prelucrare numerică cu procesor? Dacă MA are 16 linii, care este dimensiunea spațiului memorie adresat? Determinați intervalul de adresare corespunzător unei capacități de memorie de 8 Kocteți care începe la adresa 2500h.

[2], slide nr. 7, 8.

Magistrala de adrese selectează locația de memorie care urmează să fie scrisă sau citită. Pentru o magistrală de adrese de 16 biți, dimensiunea spațiului de memorie adresat este de  $2^{16}1B = 2^6 2^{10}B = 64 \text{ KB}$ .

Intervale de adresare	Capacitate de memorie
0000h÷00FFh	256 octeți
0000h÷00FFh	256 octeți
...	
0000h÷03FFh	1024 octeți = 1 koctet
...	
0000h÷0FFFh	4 kocteți
...	
0000h÷3FFFh	16 kocteți

Din tabel se deduce că la 8 kocteți corespunde intervalul 0000-1FFFh. Pentru obținerea intervalului cerut, se translatează capetele intervalului 0000-1FFFh cu 2500h, adică se obține intervalul 2500h-44FFh.

## 7. Descrieți funcția de temporizare a unui periferic de tip Timer (temporizator)

[1], pag. 18.

Un periferic de tip „Timer” sau temporizator generează evenimente periodice. Perioada evenimentelor sau temporizarea se stabilește prin numărarea unui număr prestabilit de impulsuri cu o anumită perioadă. Astfel, temporizatorul conține un numărător și un generator de semnal de tact. Numărătorul se încarcă cu o constantă iar apoi se decrementează cu 1 la fiecare impuls primit [1]. Temporizarea corespunde anulării conținutului numărătorului. Primul impuls primit după anulare reîncarcă constanta și apoi procesul se continuă în acest fel. Există și varianta în care numărătorul începe numărarea de la 0 și își incrementează conținutul la fiecare impuls primit. În acest caz temporizarea corespunde momentului când conținutul numărătorului egalează o constantă prestabilită. În acest scop Timer-ul conține un comparator. La următorul impuls primit numărarea reîncepe de la 0. De fiecare dată când temporizarea se încheie (conținutul numărătorului se anulează sau egalează constanta predefinită) un bit indicator (*flag*) este trecut pe 1 logic.

Expresia temporizării este

$$T = \frac{Cst + 1}{f_0} = (Cst + 1)T_0, \quad (1.1)$$

unde  $Cst$  este constanta de temporizare, iar  $f_0 = 1/T_0$  reprezintă frecvența impulsurilor de numărare.

Pe baza relației (1.1) rezultă cele două posibilități de modificare a perioadei de temporizare: modificarea constantei  $Cst$  sau modificarea frecvenței  $f_0$ . A doua variantă se realizează de obicei prin divizarea semnalului furnizat de generatorul de tact.

Există temporizatoare de 8 biți, 16 biți, 24 de biți, etc. În funcție de numărul de biți al temporizatorului rezultă valoarea maximă a constantei  $Cst$ .

În practică, utilizarea unui temporizator implică să se facă o acțiune de fiecare dată când perioada de temporizare s-a încheiat (modificarea stării unui led, citirea stării unui pin programat ca intrare, declanșarea unei conversii analog-numeric, etc.). Pentru aceasta este necesară testarea continuă a bitului indicator (*flag*) și executarea acțiunii respective în momentul când bitul devine 1. Bitul respectiv trebuie imediat șters (trecut pe 0) pentru ca ulterior să se poată detecta noua trecere pe 1.



8. Descrieți principal funcția de captură a unui timer (temporizator). Prezentați apoi pe baza schemei de mai jos, funcționarea modului Timer\_A al familiei de microcontrolere MSP430x4xx în modul de lucru „captură”.

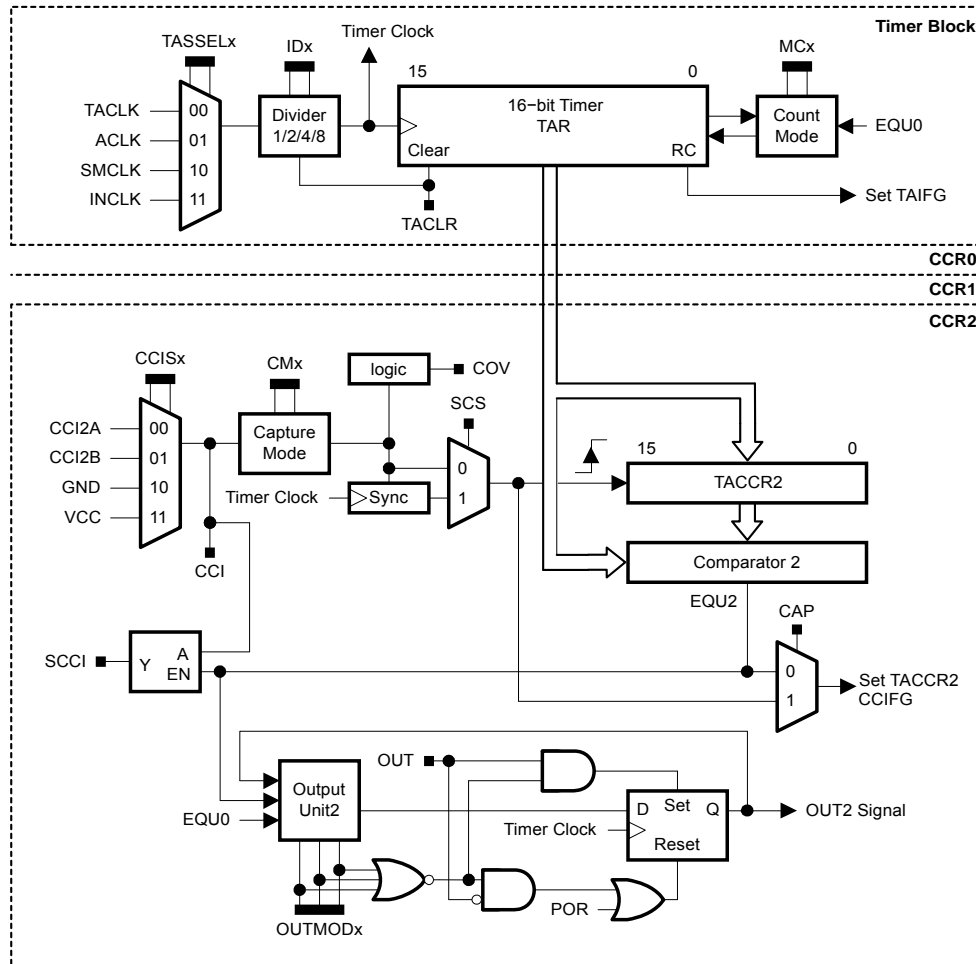


Fig. 3.7 Structura modului Timer\_A [2].

[1], pag. 18, pag. 94-95.

Funcția de *captură* presupune existența unui semnal exterior microcontrolerului notat *s* (aplicat la un pin) pe lângă structura de bază care conține numărătorul și generatorul de semnal de tact. În acest caz numărătorul numără crescător. Operația de captură implică captarea (reținerea) conținutului numărătorului în momentele de timp corespunzătoare fronturilor semnalului *s*.


Unitățile CCR0, CCR1 și CCR2 permit implementarea *funcției de captură*, când bitul CAP este pe 1 logic. Prin intermediul biților CCISx se selectează unul din cele 4 semnale posibile (CCIxA și CCIxB provin de la pini). Frontul (fronturile) acestui semnal vor declanșa captura. Dacă biții CCISx au succesiv valorile binare 11, 10, 11, 10,..., semnalul de intrare comută între Vcc și GND. Astfel se pot face capturi fără a fi nevoie de un semnal extern. Biții CMx permit selectarea frontului semnalului ales cu biții

CCISx, la apariția căruia se va face captura (crescător, descrescător sau ambele). În momentul când are loc captura:

-conținutul registrului numărător TAR este memorat în registrul TACCRx, x=0, 1, 2;

-bitul indicator (flag) TACCRx CCIFG, x=0, 1, 2, devine 1 logic.

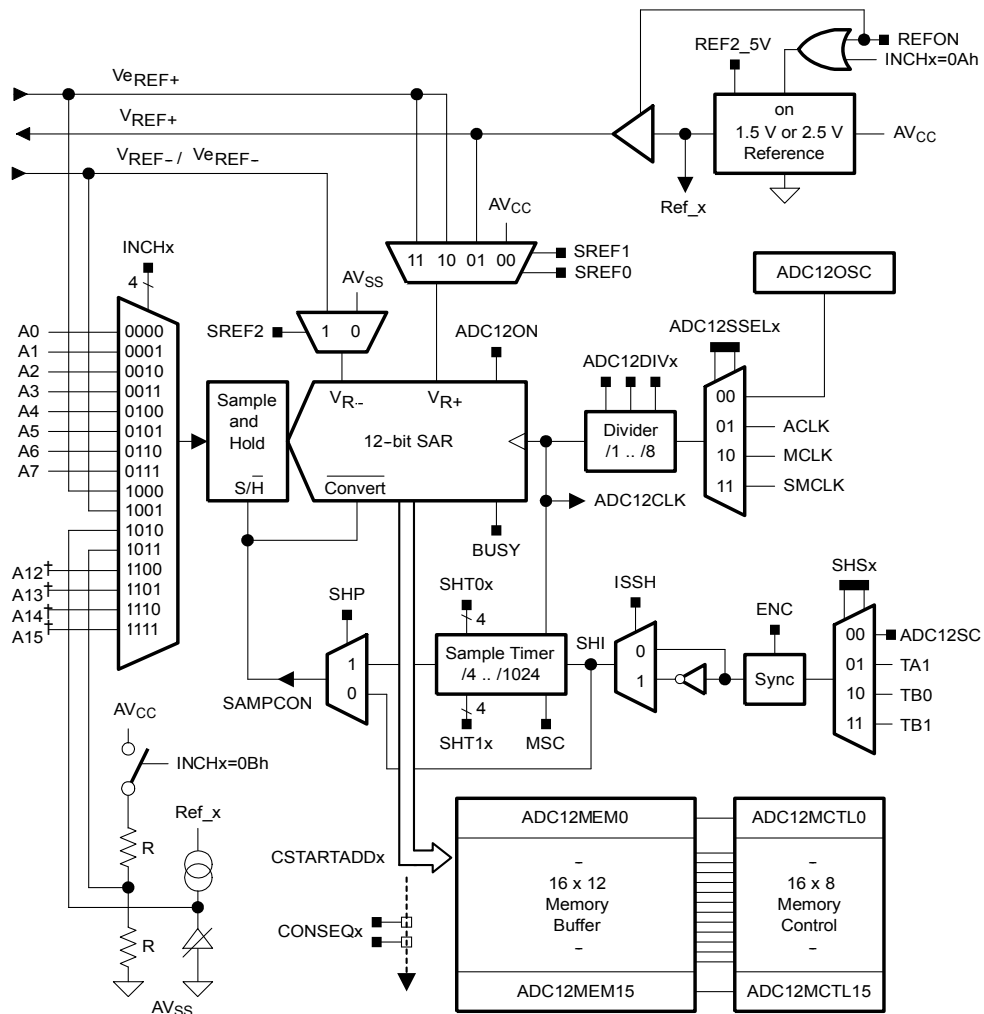9. Descrieți principial funcția unui modul ADC (analog to digital converter) al unui microcontroler. Prezentați apoi pe baza schemei de mai jos (modulul ADC12 al familiei de microcontrolere MSP430x4xx) cum se măsoară temperatura.



† MSP430FG43x and MSP430FG461x devices only

Fig. 3.11 Structura ADC12 [2].

[1], pag. 21, 104, 109.

Un periferic de tip “ADC” (*Analog to Digital Converter*, convertor analog-digital sau analog-numeric) primește la intrare o tensiune, care poate lua orice valoare într-un interval dat, pe care o convertește într-un număr reprezentat prin  $n$  biți. Expresia numărului furnizat de ADC, notat  $N_{ADC}$ , numit și rezultatul conversiei este

$$N_{ADC} = 2^n \frac{U_{in}}{U_{ref}}, \quad (1.4)$$

unde  $U_{in}$  reprezintă tensiunea de intrare iar  $U_{ref}$  reprezintă o tensiune de referință, care impune și intervalul în care  $U_{in}$  poate lua valori, adică  $[0, U_{ref}]$ . Numărul de biți  $n$  are valori de tipul 8, 10, 12 sau chiar 16 și se mai numește rezoluție.

Cuanta convertorului (numită și 1 LSB) este reprezentată prin expresia

$$q = \frac{U_{ref}}{2^n}. \quad (1.5)$$

Folosind cuanta se poate determina tensiunea de intrare în funcție de rezultatul conversiei,  $U_{in} = qN_{ADC}$ . Aceasta reprezintă însă o aproximare a  $U_{in}$  deoarece determinarea rezultatului prin relația (1.4) implică o aproximare în sensul că  $N_{ADC}$  reprezintă de fapt cel mai apropiat întreg de numărul rațional  $2^n U_{in} / U_{ref}$ .

Modulul ADC12 are 16 intrări analogice (numite și canale), A0, A1,...,A15. Dintre acestea, 12 corespund unor pini ai microcontrolerului, iar 4 sunt conectate direct la tensiuni interne (una dintre acestea, A10, selectată când biții INCHx au valoarea 1010, corespunde unui senzor de temperatură).

Acesta furnizează o tensiune care depinde de temperatură ( $Temp$ ), considerată în grade Celsius, conform relației:

$$U_{Temp} = 0,00355Temp + 0,986. \quad (3.5)$$

Determinarea temperaturii implică: conversia tensiunii corespunzătoare canalului 10 (adică  $N_{ADC}$ ), determinarea  $U_{in}$  din (1.4), iar apoi variabila  $Temp$  se determină din (3.5) unde  $U_{Temp}$  este  $U_{in}$  determinat anterior.

**10.** Descrieți principal interfața serială sincronă de tip SPI (*Serial Peripheral Interface*).

[1] pag. 24, 25.

Termenul de sincron se referă la faptul că există o linie comună de semnal de tact comandată de unul dintre dispozitive, cel care are funcția de *master*. Și în acest caz există câte o linie pentru transmisia în fiecare sens și una de masă.

Comunicația serială sincronă între o componentă cu funcție *master* și o componentă cu funcție *slave* este prezentată în figura 1.11.

 


Fig. 1.11 Comunicația serială sincronă.


Comanda interfeței SPI pentru funcția *master/slave* se realizează prin linia de selecție /SS (*Slave Select*). Interfața SPI a componentei *master* conține circuite (*baud rate generator*) pentru generarea semnalului de tact (*Serial Clock*) SCK. Cele două dispozitive SPI conțin câte un registru de deplasare (*shift register*) de  $n$  biți (valori uzuale pentru  $n$ : 8, 16) care sunt interconectate într-o configurație de registru distribuit de  $2n$  biți prin liniile de date MOSI (*Master Out/Slave In*) și MISO (*Master In/Slave Out*), figura 1.11. Transferul de date se realizează prin deplasarea cu  $n$  biți a conținutului registrului distribuit, sincronizată cu semnalul de tact SCK, și are ca rezultat schimbul de octeți între cele două componente *master/slave*.

# **CIRCUITE ȘI SISTEME**

## **ANUL II**

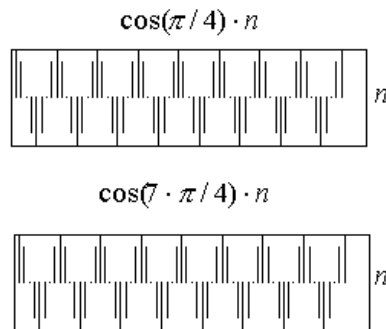
## 1. Confuzii datorate eșantionării. Exemple

Prin eșantionarea ideală a semnalului  $x(t) = A\cos\omega_0 t$  cu pasul  $T_e$  se obține semnalul în timp discret  $x[n] = A\cos\Omega_0 n$  cu  $\Omega_0 = \omega_0 T_e$ . Pentru diferite alegeri ale pasului de eșantionare ar trebui să se obțină semnale în timp discret diferite. Există însă alegeri diferite ale pasului de eșantionare care conduc la același semnal în timp discret. De exemplu pentru  $T_{e1} = \pi/4\omega_0$  se obține semnalul în timp discret  $x_1[n] = A\cos\frac{\pi}{4}n$  iar pentru  $T_{e2} = 7\pi/4\omega_0$  se obține semnalul  $x_2[n] = A\cos\frac{7\pi}{4}n$ . Dar, datorită periodicității funcției cosinus cu perioada  $2\pi$ , se poate scrie:  $x_2[n] = A\cos\left(2\pi - \frac{\pi}{4}\right)n = x_1[n]$ . Cele două semnale în timp discret sunt reprezentate grafic în figura de mai jos.



Analizând figura se constată că cele două semnale în timp discret sunt identice.

 În consecință, există alegeri diferite ale pasului de eșantionare, care pot conduce la semnale în timp discret identice, producând confuzie. Exemple similare pot fi observate și în figura de mai jos.




## 2. Semnale complexe. Fazori. Conceptul de frecvență negativă


Este bine cunoscută prima formulă a lui Euler:

$$\cos \omega_0 t = \frac{e^{j\omega_0 t} + 1/e^{j\omega_0 t}}{2}.$$

 Cele două exponențiale complexe din membrul drept sunt semnale complexe care se mai numesc și fazori. Ele pot fi reprezentate ca și vectori rotitori în planul complex. Acești vectori au module unitare și se rotesc cu viteze unghiulare  $\omega_0$  și respectiv  $-\omega_0$ . Ei sunt reprezentați în figura de mai jos.



 Dar  $\omega_0$  reprezintă și pulsația (sau frecvența) semnalului  $\cos \omega_0 t$ . De aceea se mai spune că frecvența fazorului  $e^{-j\omega_0 t}$  este negativă. Acest concept nu are un suport fizic, dar este util pentru simplificarea calculului. Construcția semnalului  $\cos \omega_0 t$  cu ajutorul celor doi fazori este prezentată în figura următoare.



### 3. Teorema proiecției. Exemplu de aplicare în teoria aproximării

Enunțul teoremei proiecției este următorul.

Fie  $H$  un spațiu Hilbert și  $H_s$  un subspațiu Hilbert închis al acestuia. Oricare ar fi vectorul  $x$  din  $H$  există un vector  $\tilde{x}$  din  $H_s$  care reprezintă cea mai bună aproximare a lui  $x$  cu elemente din  $H_s$ , care are proprietățile:

- distanța de la  $x$  la  $\tilde{x}$  este cea mai mică distanță de la  $x$  la orice element din  $H_s$ ;
- eroarea comisă,  $e = x - \tilde{x}$ , este ortogonală pe subspațiul  $H_s$ .

Dacă dimensiunea spațiului Hilbert  $H$  este 3 și dacă dimensiunea spațiului Hilbert  $H_s$  este 2, atunci teorema proiecției se particularizează la teorema celor trei perpendiculare așa după cum se vede în figura de mai jos.

